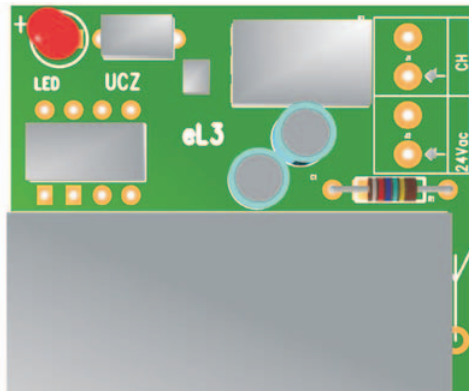




Uniwersalny moduł radiowy w plastikowej obudowie z samo uczącym dekodery, który steruje monostabilnie, lub bistabilnie wyjściem przekaźnikowym, złącze **CH** (przewód biały i zielony), zasilany napięciem bezpiecznym 24-15Vac złącze **24Vac** (przewód brązowy i żółty). Dekoder może maksymalnie zapamiętać do 64 różnych pilotów typu: 2k433-dwukanałowy i 4k433-czterokanałowy, z kodem dynamicznym firmy **Keeloq**.




rys. 1

Nauka kodu pilota. Każdy pilot musi być nauczony osobno. Programowanie sterownika odbywa się przy pomocy przycisku „UCZ” i diody świecącej LED umieszczonej na płytce sterownika. Przyciśnij klawisz „UCZ” (dioda LED zgaśnie), a następnie zwolnij przycisk. Teraz masz około 10 sekund na przyciśnięcie wybranego przycisku w pilocie, gdy dioda LED zapali się trzykrotnie to nauka jest zakończona poprawnie, gdy zostało zapamiętane wcześniej 64 piloty to pamięć jest pełna, dioda LED zaświeci się tylko raz i sterownik powraca do normalnej pracy. Jeżeli pamięć jest pełna to sprawdź czy w rzeczywistości używasz 64 pilotów. Gdy liczba używanych pilotów jest mniejsza od 64 to skasuj pamięć i zaprogramuj wszystkie piloty na nowo. Przy błędzie nauki, dioda mignie tylko raz, powtórz programowanie, jeśli to nie doprowadzi do sukcesu użyj innego sprawnego pilota. W przypadku dalszego niepowodzenia skontaktuj się z serwisem autoryzowanym.

Kasowanie pamięci sterownika. Przyciśnij klawisz „UCZ” i trzymaj aż dioda zacznie migać, procedura ta trwa około 8s. Wszystkie kody pilotów zapisane w pamięci sterownika zostały wykasowane. Procedurę tę zalecamy wykonać w pierwszej kolejności zaraz po instalacji, a przed programowaniem pilotów.

Praca monostabilna. Przyciśnij klawisz „UCZ” i trzymaj aż dioda LED zgaśnie i zapali się ponownie, zwolnij przycisk. Poczekaj około 10 sekund na trzykrotne zapalenie się diody LED. Teraz wyjście odbiornika pracuje monostabilnie. Fabrycznie odbiornik jest ustawiony na pracę monostabilną.

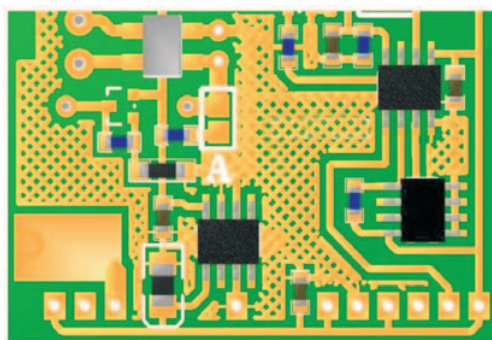Praca bistabilna (włącz/wyłącz). Przyciśnij klawisz „UCZ” i trzymaj aż dioda LED zgaśnie i zapali się ponownie, zwolnij przycisk. Teraz masz około 10 sekund na ponowne przyciśnięcie przycisku „UCZ”. LED zapali się trzykrotnie. Teraz wyjście odbiornika pracuje sekwencyjnie: włącz, wyłącz. Po zaniku napięcia wyjście jest wyłączone (przełącznik rozwarty).



Przy zasilaniu z napięciem poniżej 17V należy zewrzeć dwa pola lutownicze opisane literą **A**, znajdujące się na stronie mozaiki miedzianej płytki PCB (rys.2).

rys. 2

Parametry techniczne:

- pobór prądu max 12mA/42mA
- wyjście zwierne 0.5A /125Vac, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
- zasilanie 24-15Vac
- czas minimalny aktywacji 0.5s
- częstotliwość nośna 433,92MHz, kodowanie dynamiczne **Keeloq**
- zasięg gwarantowany 80m (standard 160m)

OR/eL3Q/01/2012/ID-91087/KTM-653Y307910870

"WIŚNIEWSKI" Sp. z o.o. S.K.A.






PL 33-311 Wielogłowy 153

TEL. +48 18 44 77 111

FAX +48 18 44 77 110

www.wisniewski.pl

N = 49° 40' 10" E = 20° 41' 12"

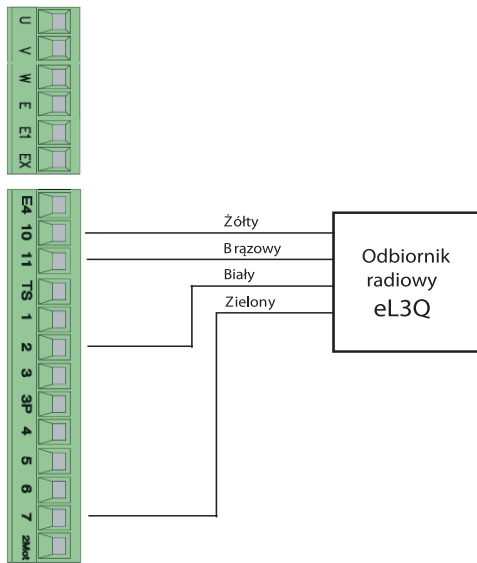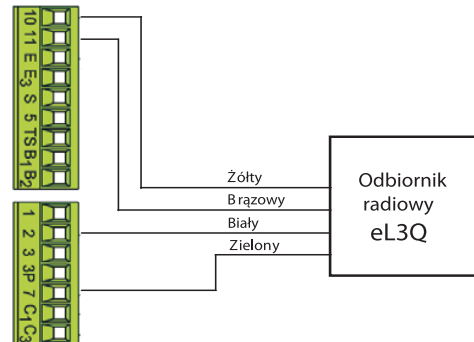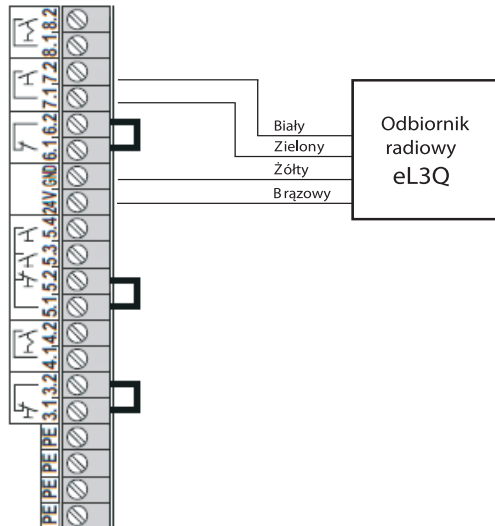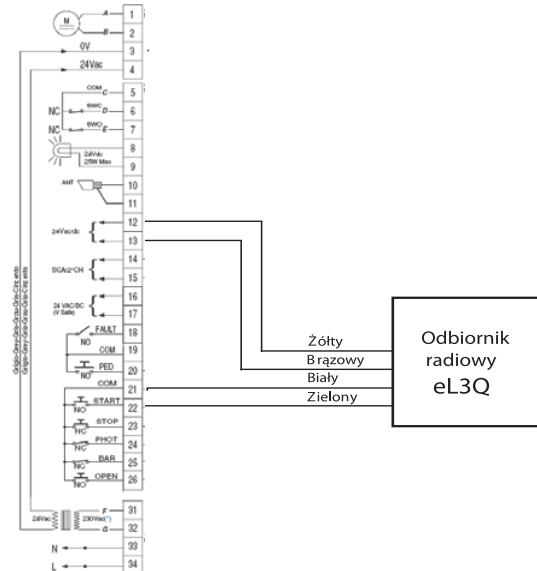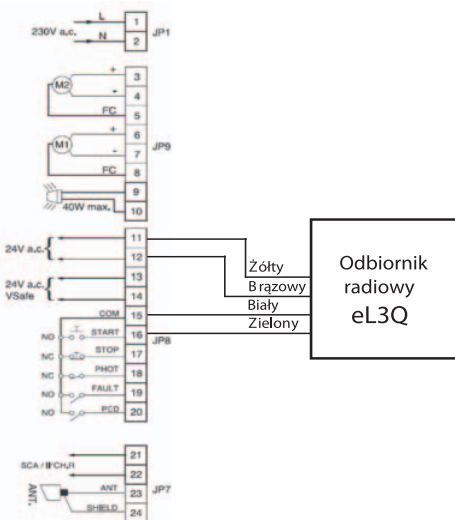Listwa zaciskowa napędu Came BK 2200T z centralą ZT 6

Listwa zaciskowa napędu Came Ferni z centralą ZL 19 i ZL 170

Listwa zaciskowa napędów GfA z centralą: TS 961, TS 970 i TS 981

Listwa zaciskowa napędów: BFT URANO i DEIMOS BT ze sterownikiem QSC-D

Listwa zaciskowa napędów BFT PHOBOS N BT, PHOBOS NL BT, IGEA BT z centralą LIBRA

Listwa zaciskowa napędu BFT VIRGO z centralą VINX
